

#### 4 位加法器

```
1 module add4
2 (
3     input[3:0] a,b,
4     output[3:0] sum,
5     output cout
6 );
7 assign {cout,sum} = a + b;
8 endmodule
```

#### 测试程序

```
1 module adder4();
2 reg [3:0] a,b;
3 wire [3:0] sum;
4 wire cout;
5 initial
6     begin
7         a = 0; b = 0; #50;
8         a = 0; b = 1; #50;
9         a = 0; b = 3; #50;
10        a = 0; b = 7; #50;
11        a = 0; b = 15; #50;
12        a = 1; b = 15; #50;
13        a = 3; b = 15; #50;
14        a = 7; b = 15; #50;
15        a = 15; b = 15; #50;
16    end
17 add4 u2(a,b,sum,cout);
18 endmodule
```

#### 测试结果

