

# 电路与电子学基础

(Fundamentals of Circuits and Electronics)

武汉大学计算机学院  
袁志勇

Email: [yuanzywhu@163.com](mailto:yuanzywhu@163.com)

# 第06章

## 基本放大电路

## **Ch6 思考题/课外作业(40h课程):**

**01. P252 E6-2**

**02. P253 E6-6**

**03. P253 E6-9**

**04. P253 E6-11**

**05. P253 E6-12**

**06. P253 E6-13**

# 第06章

## 基本放大电路

课外作业参考解答

## 1. P252 E6-2

解： (a)  $U_{BE}=0.3V>0$ ,  $U_{BC}=-5.9V<0$ , 放大(NPN锗管);

(b)  $U_{BE}=-0.3V<0$ ,  $U_{BC}=5.7V>0$ , 放大(PNP锗管);

(c)  $U_{BE}=-0.7V<0$ ,  $U_{BC}=-3.3V<0$ , 截止(NPN管)。

## 2. P253 E6-6

解：当 $U_{CC} = 10V, U_{CE} = 5V, I_C = 2mA$ 时，有

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{10 - 5}{2} k\Omega = 2.5k\Omega$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2}{100} mA = 0.02mA$$

$$R_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{I_B} = \frac{10 - 0.7}{0.02} k\Omega = 465k\Omega$$

### 3. P253 E6-9

解：(1) 计算静态工作点

直流通路如图(a)所示

$$R_d = R_{B1} // R_{B2} = \frac{68 \times 22}{68 + 22} = 16.6k\Omega$$


$$U_{SB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC}$$

$$= \frac{22}{22 + 68} \times 12V = 2.9V$$

$$I_B = \frac{U_{SB} - U_{BE}}{R_d + (1 + \beta)R_E} \quad \text{(6-3-15)-P203}$$

$$= \frac{2.9 - 0.7}{16.6 + 61 \times 2} mA$$

$$= 0.0159mA$$

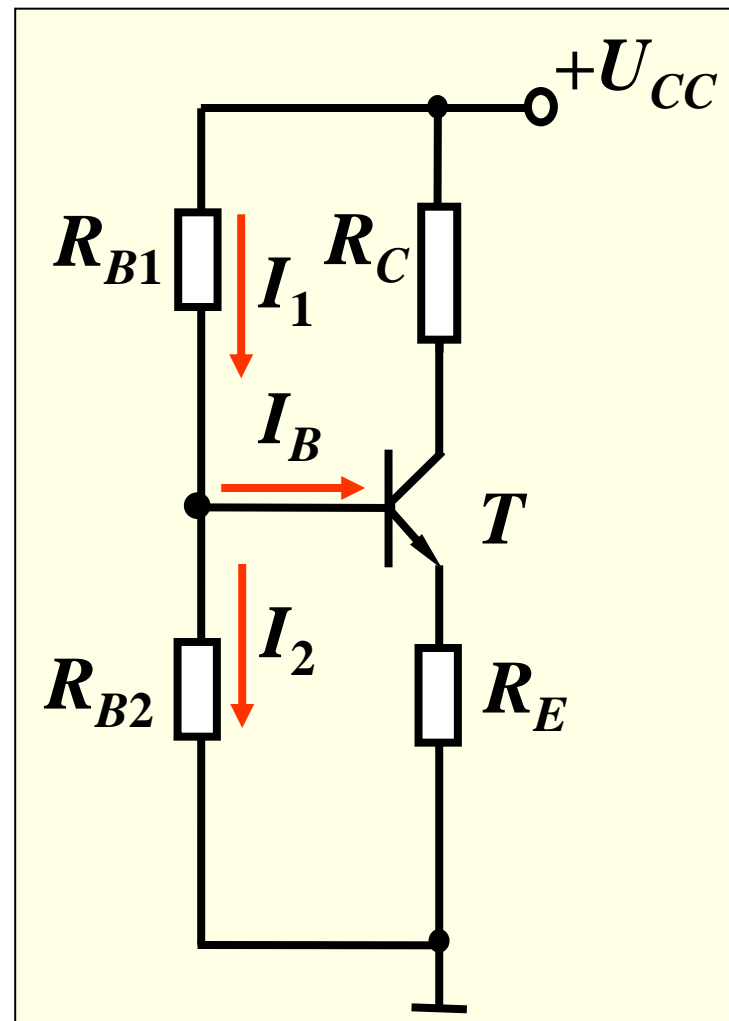


图(a) 直流通路

$$I_C = \beta I_B = 0.95mA,$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B = 0.97mA$$
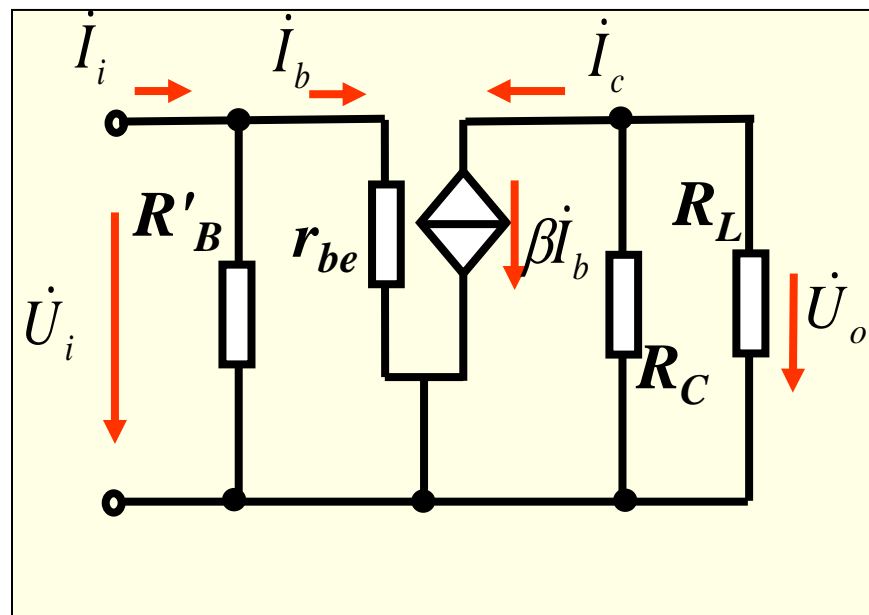
$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \\ &= (12 - 0.95 \times 3 - 0.97 \times 2)V \\ &= 7.21V \end{aligned}$$



(2)微变等效电路如图(b)所示

图(b)微变等效电路

$$r_{be} \approx 1 \sim 300(\Omega) + (1 + \beta) \frac{U_T(mV)}{I_E(mA)} \{r_{bb'} = 1 \sim 300(\Omega)\}$$

$$= 10 + 61 \times \frac{26mV}{0.97mA} \approx 1.65k\Omega$$

$$r_i = R'_B \parallel r_{be} \approx r_{be} = 1.65k\Omega$$

$$r_o = R_C = 3k\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} = -60 \times \frac{3+6}{1.65} = -73$$

$$R'_L = R_C \parallel R_L, R'_B = R_{B1} \parallel R_{B2}$$



#### 4. P253 E6-11

解：电压放大倍数

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} = -60 \times \frac{3 \times 6}{3 + 6} = -73$$

$$R'_L = R_C \parallel R_L$$

源电压放大倍数

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{r_i}{R_S + r_i} \cdot A_u = \frac{1.65}{1 + 1.65} \times (-73) = -45.45$$

## 5. P253 E6-12

解：先求电路的静态工作点。

$$R_d = R_{B1} // R_{B2} = \frac{120 \times 40}{120 + 40} k\Omega = 30 k\Omega$$

$$U_{SB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC}$$
$$= \frac{40}{120 + 40} \times 12V = 3V$$

$$I_B = \frac{U_{SB} - U_{BE}}{R_d + (1 + \beta)(R_E + R'_E)}$$
$$= \frac{3 - 0.6}{30 + 101 \times 2.1} mA$$
$$= 0.01 mA$$

$$I_C = \beta I_B = 1.0 mA$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

$$= 101 \times 0.01 mA$$

$$= 1.01 mA$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E (R_E + R'_E)$$

$$= \{12 - 1.0 \times 4 - 1.01 \times (2 + 0.1)\} V$$

$$\approx 5.9 V$$

微变等效电路如图(c)所示

$$r_{be} \approx 1 \sim 300(\Omega) + (1 + \beta) \frac{U_T(mV)}{I_E(mA)} \{r_{bb'} = 1 \sim 300(\Omega)\}$$


$$= 10 + 101 \times \frac{26mV}{1.01mA} \approx 2.61k\Omega \quad R'_L = R_C \parallel R_L, R'_B = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_E}$$

$$= -100 \times \frac{\frac{4 \times 4}{4 + 4}}{2.61 + 101 \times 0.1} \approx -15.7$$

$$r_i = R'_B \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R'_E]$$

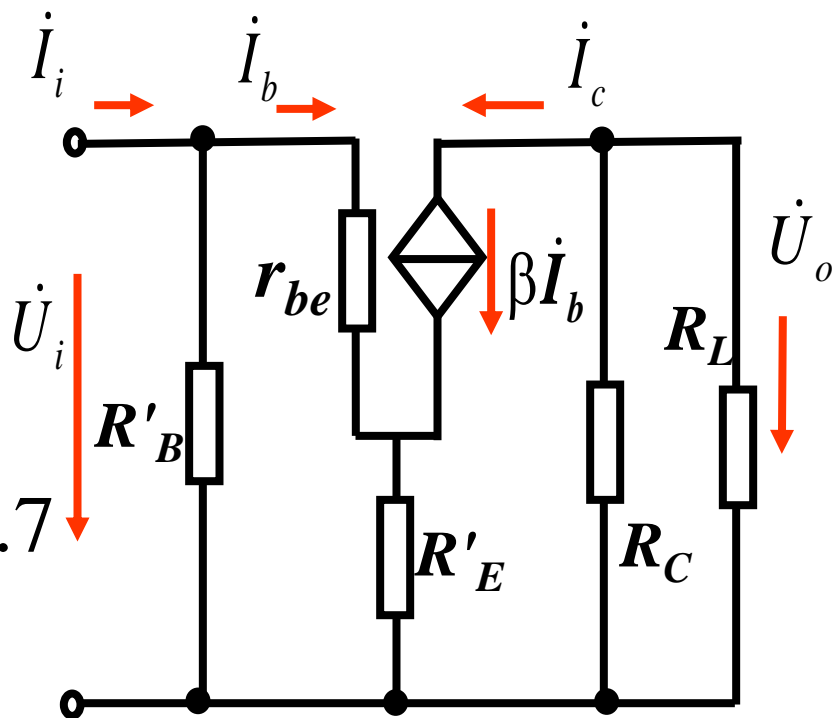
$$= 30 \parallel 12.71(k\Omega) = 8.9k\Omega \quad r_o = R_C = 4k\Omega$$



图(c)微变等效电路

## 6. P253 E6-13

解：(1)直流通道如图(d)所示。

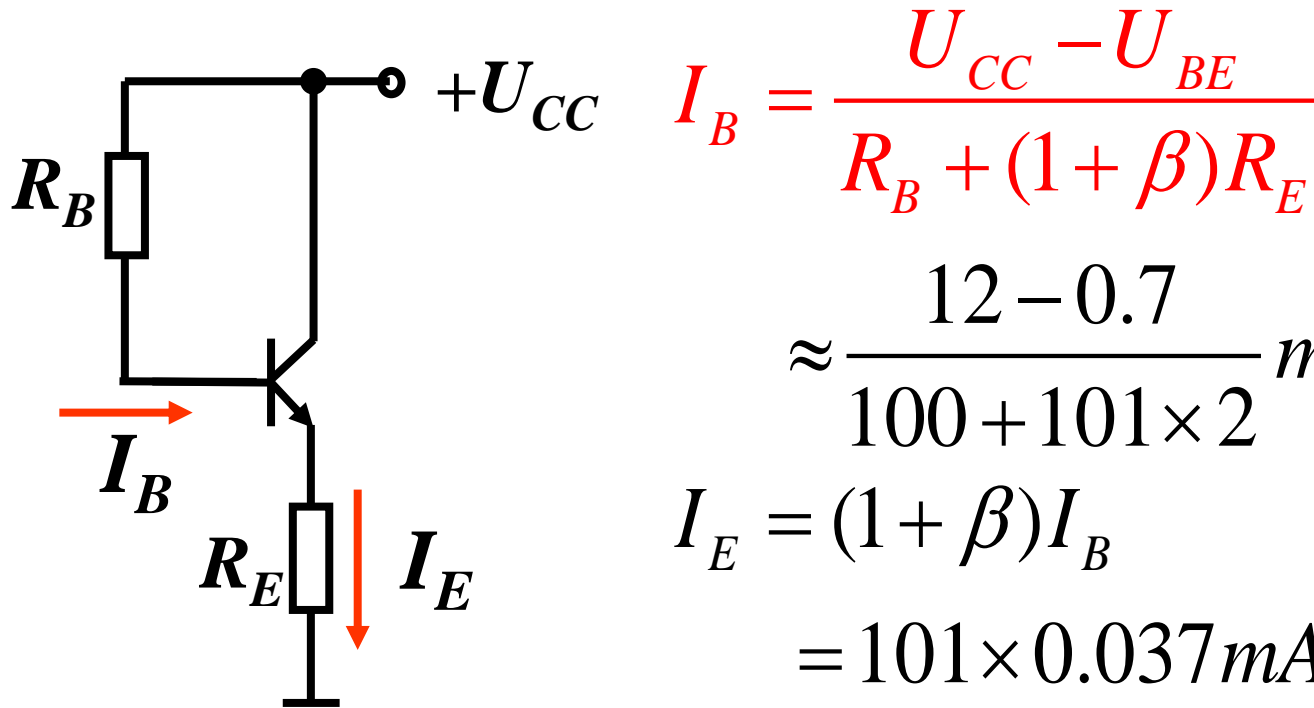

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

$$\approx \frac{12 - 0.7}{100 + 101 \times 2} \text{mA} = 37 \mu\text{A}$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B$$

$$= 101 \times 0.037 \text{mA} = 3.74 \text{mA}$$

图(d)直流通道

$$I_C = \beta I_B = 3.7 \text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E = (12 - 3.74 \times 2) \text{V} = 4.52 \text{V}$$

(2) 微变等效电路如图(e)所示


$$r_{be} \approx 200(\Omega) + (1 + \beta) \frac{U_T(mV)}{I_E(mA)} \quad \{\text{设 } r_{bb'} = 200(\Omega)\}$$

$$= 200 + 101 \times \frac{26mV}{3.74mA} \approx 902\Omega$$

$$R'_L = R_E \parallel R_L = \frac{2 \times 4}{2 + 4} k\Omega = \frac{4}{3} k\Omega$$

$$A_u = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} \quad (6-3-21)\text{-P207}$$
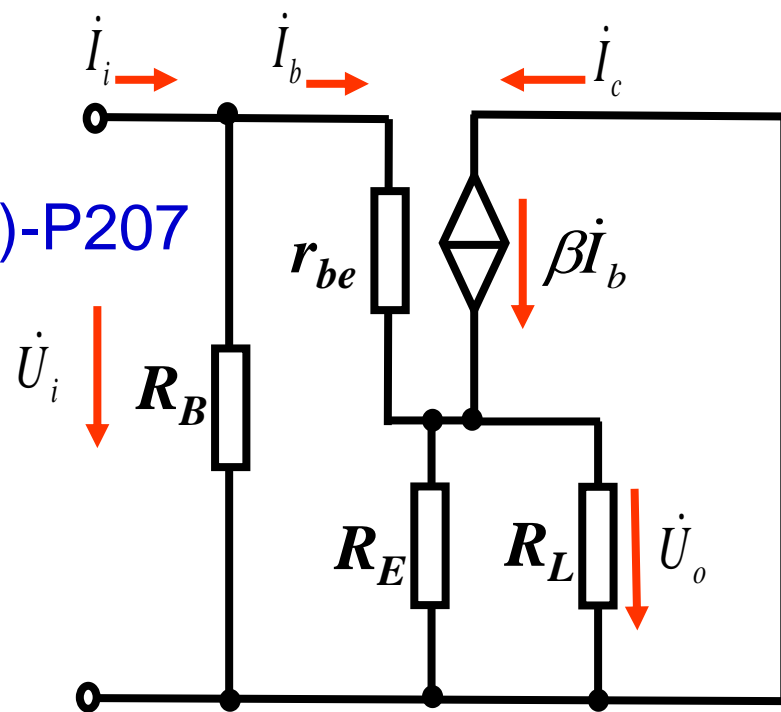
$$= \frac{101 \times \frac{4}{3}}{0.902 + 101 \times \frac{4}{3}} = 0.99$$



图(e)微变等效电路

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_B // \{r_{be} + (1 + \beta)R'_L\} \quad (6-3-22)\text{-P207}$$

$$= 100 // 135.6(k\Omega) \approx 57.6k\Omega$$

$$R'_s = R_s // R_B = \frac{100 \times 10^5}{100 + 10^5} = 99.9\Omega$$

$$r_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 1 / \left( \frac{1 + \beta}{r_{be} + R'_s} + \frac{1}{R_E} \right) = R_E // \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta} \quad (6-3-23)\text{-P208}$$

一般：  $R_E \gg \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta}$

所以：  $r_o \approx \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta} = \frac{902 + 99.9}{101} \Omega = 9.9\Omega$